

A. Design architecture and throughput

1. Algorithm

The “Message Schedule” algorithm in SHA2:


$$W_t = \begin{cases} M_t^{(i)} & 0 \leq t \leq 15 \\ \sigma_1^{\{256\}}(W_{t-2}) + W_{t-7} + \sigma_0^{\{256\}}(W_{t-15}) + W_{t-16} & 16 \leq t \leq 63 \end{cases}$$

$$s_0^{\{256\}}(x) = ROTR^7(x) \oplus ROTR^{18}(x) \oplus SHR^3(x)$$


$$s_1^{\{256\}}(x) = ROTR^{17}(x) \oplus ROTR^{19}(x) \oplus SHR^{10}(x)$$

(note that “ $s_0^{\{256\}}$,” stands for “ $\sigma_0^{\{256\}}$,” and “ $s_1^{\{256\}}$,” stands for “ $\sigma_1^{\{256\}}$,”)

下圖的 block diagram 可以描述此演算法：

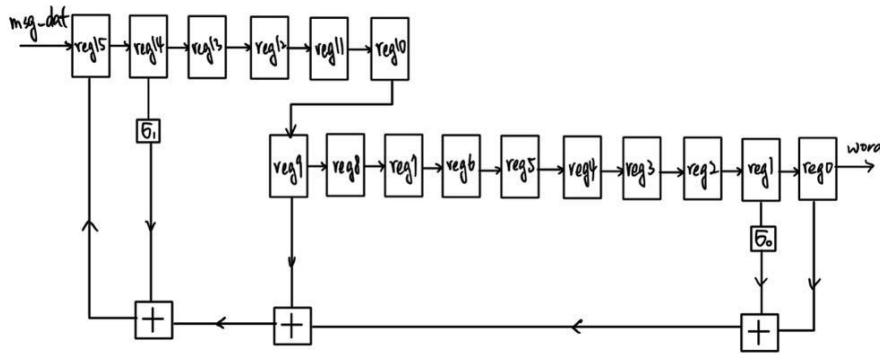

 填入一個 message block 之後，即可一直從 reg[0]得到 message schedule 的結果 W_t ，結構簡單易懂且能夠一個 clock cycle 就能算完一個 output 值，但需要用到三個 32-bit 加法器，較佔面積，不符合這次想要小面積的要求，因此想辦法在 register 數量不變的情況下，只用一個 32-bit 加法器，如下：




這樣簡化的 block diagram 以如下的步驟運算

- (1) 填入 16 個 words(一個 message block M^i)到 $\text{reg}[0] \sim \text{reg}[15]$ ，使得此時 $\text{reg}[n]$ 暫存 M_n^i ，也就是 W_n 。
- (2) 將 $\text{reg}[0]$ 與 $\sigma_1(\text{reg}[14])$ 相加(也就是 $W_0 + \sigma_1(W_{14})$)並存入 $\text{reg}[15]$ ，同時 shift $\text{reg}[n+1]$ 到 $\text{reg}[n]$ ，並且 output $\text{reg}[0]$ (也就是 W_0)。
- (3) 將 $\text{reg}[15]$ (暫存著 $W_0 + \sigma_1(W_{14})$ 的結果)與 $\text{reg}[8]$ (此時存著 W_9)相加並存入 $\text{reg}[15]$ 。
- (4) 將 $\text{reg}[15]$ (暫存著 $W_0 + \sigma_1(W_{14}) + W_9$)與 $\sigma_0(\text{reg}[0])$ (此時 $\text{reg}[0]$ 存著 W_1)相加得到 $W_0 + \sigma_1(W_{14}) + W_9 + \sigma_0(W_1)$ 也就是演算法的 W_{16} ，並將此存入 $\text{reg}[15]$ 。
- (5) 繼續重複(2)到(4)62 次，再回到(2)完成第 64 次 output。

這樣便完成一個 message block 的 expanding。這樣的結構下的 throughput 會是 1word per 3 cycle。接下來要加上 flow control 後，即可完成此演算法的電路實現。


2. sha2_msg module structure

以上述的 block diagram 可以初步建構出 sha2_msg 的架構：

 

以 FSM 作為 control unit，負責 I/O protocol 和運算的 flow control。

3. FSM

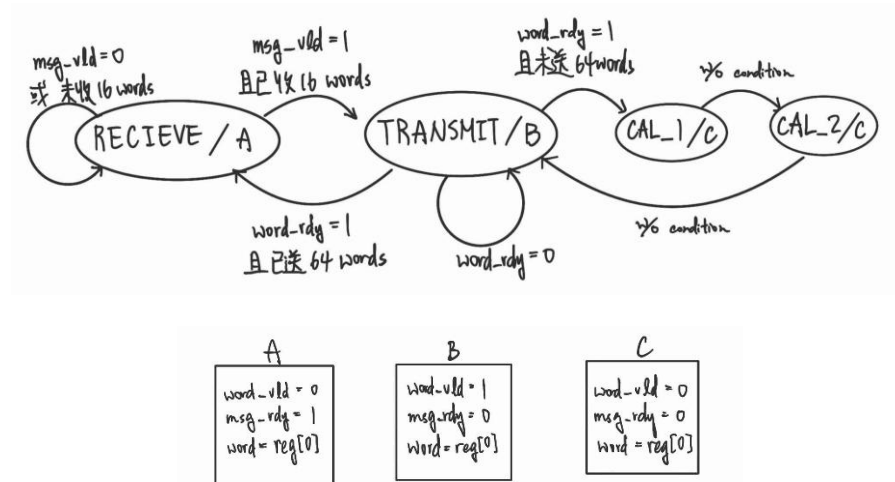

以下解釋各個 state 時做的事(state transition 還有 output 如上圖所示)

RECEIVE: 使 $msg_rdy=1$ ，在 $msg_vld=1$ 時，使 $reg[15]$ 接收 msg_dat ，同時 shift register，並讓計算輸入了幾個 word 的 counter+1。

TRANSMIT: 使 $word_vld=1$ ，在 $word_rdy=1$ 時，shift register，並讓計算輸出了幾個 word 的 counter+1，同時運算 $reg[0] + \sigma_1(reg[14])$ ，並存入 $reg[15]$ 。


CAL_1: 運算 $reg[15] + reg[8]$ ，並存入 $reg[15]$ 。

CAL_2: 運算 $reg[15] + \sigma_0(reg[0])$ ，並存入 $reg[15]$ 。


值得注意的一點是，因為這個架構下，事先 input 完一個 block 才要開始 output，因此計算已 input 數量與計算已 output 數量的情況之時間不重疊，所以為了節省面積，可以使兩個功能共用一個 6-bit counter，因此需要在 RECEIVE state 多做一件事，在 $counter_next$ 等於 16 時，將 counter 清零，才能交給 output 端記數。

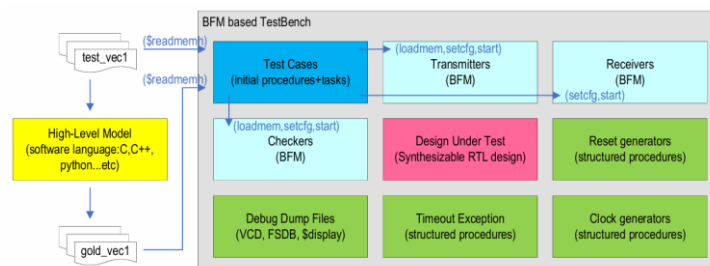B. Testbench

這次的 testbench 大多參考 lecture 5 的講義以及所附的例子，使用的是 BFM 的模式，架構如講義中的圖：



 High level model 的部分是使用 python 寫“Message Schedule” algorithm 並且使其隨機生成指定長度的 test vector 與其對應之 golden vector，輸出兩份.dat 檔，在 test case 中讀取。驗證的情況包含 msg_vld 和 word_rdy 可能連續或不等間隔拉高，code coverage 的部分，FSM transition 缺了兩個，如下圖：



但其實 uncovered 的狀況不會發生，因為如 lab01 作業內容“rst_n will be active at the beginning of the test.”所說，reset 是在 DUT 還沒接收 data 時就來了，因此其實不會有 CAL_1 或 CAL_2 轉換到 RECEIVE 的狀況發生，除非 reset 在 CAL_1 或 CAL_2 時才來來。至於 line 和 branch 的 coverage 情況則是少了下圖中的那行 default，因此也不重要。

